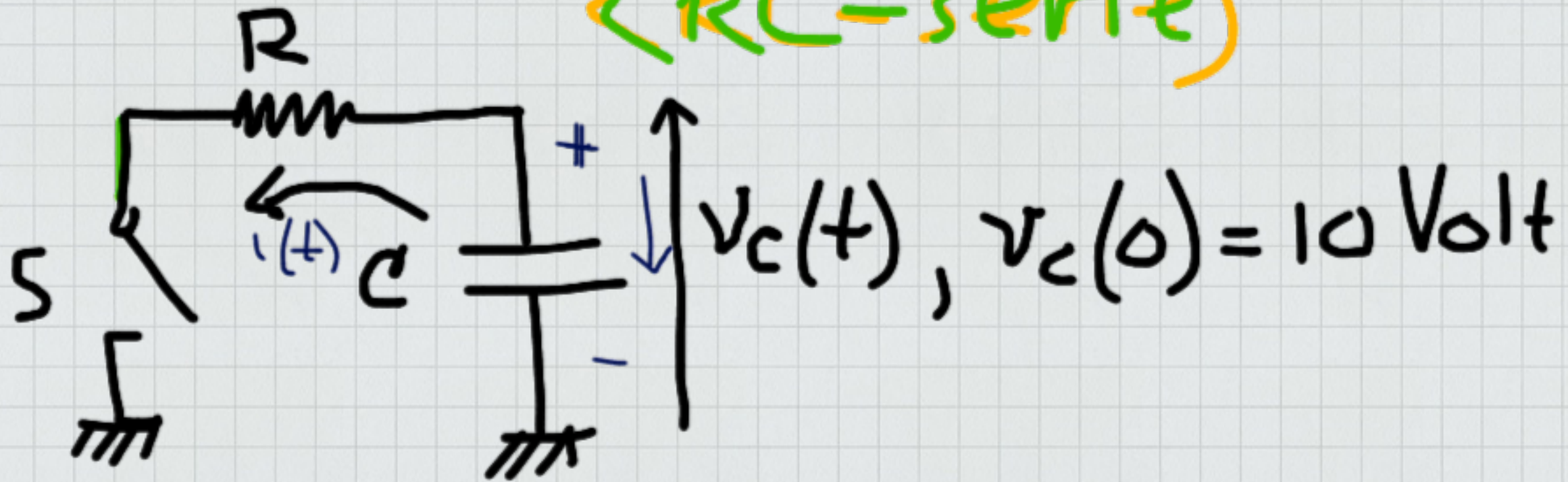


* Kasus: PELEPASAN MUATAN KAPASITOR

< RC-series >



saklar S ditutup pada $t=0$

??? Solusi ANALITIK $v_c(t), t \geq 0$