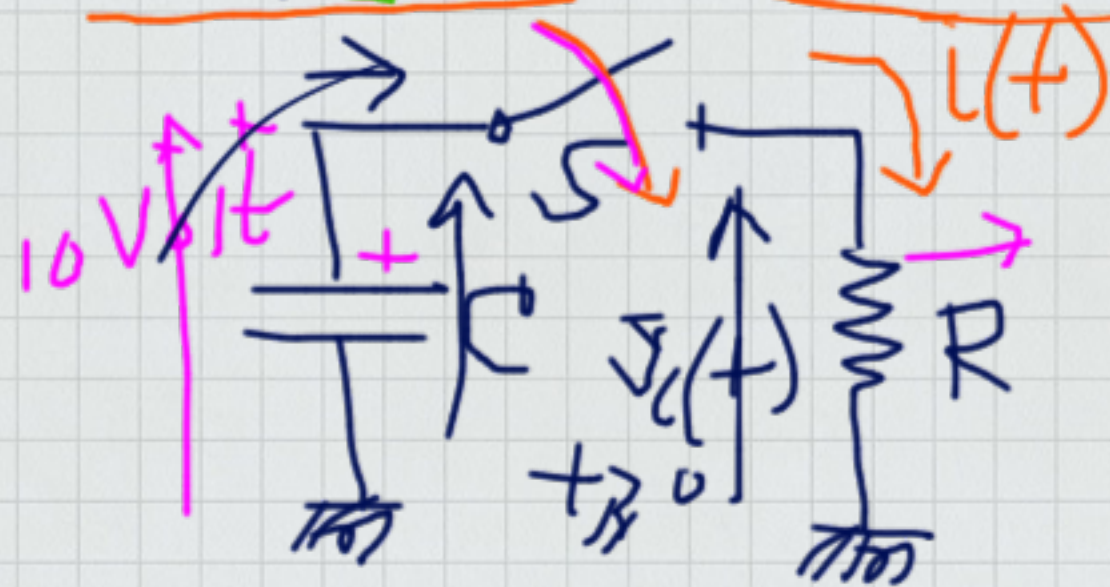


Tugas 1 VERIFIKASI SIMULINK

Rangkaian Pelepasan Muatan Kapasitor



Pada $t=0$ saklar S ditutup, sehingga muatan listrik pada C akan dilepaskan dengan mengalirnya arus melalui R

Verifikasi dengan analisis menggunakan Hukum Ohm. $\rightarrow$ rujukan (exact)