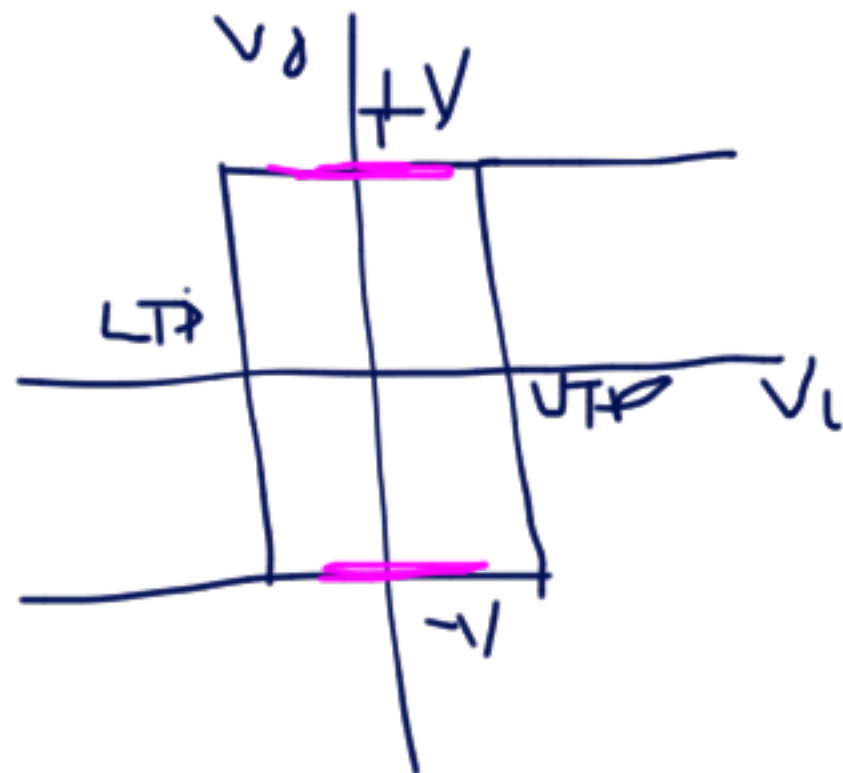




$$LTP = -\frac{R_2}{R_1} V$$

$$UTP = +\frac{R_2}{R_1} V$$

Coba-coba =

* Jika diketahui: V, R_1, R_2
 $v_i(t) = A \sin(2\pi t)$ $A > UTP$
 tentukan: Δt _ _

* Turunkan rumus LTP dan UTP untuk v_i pada inverting input _