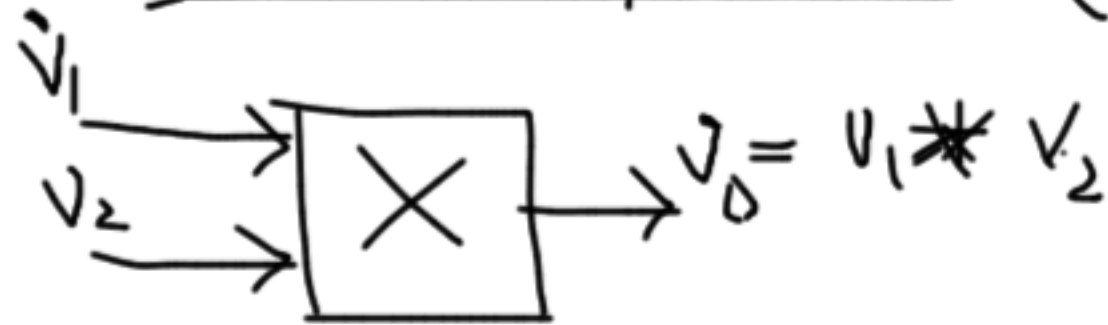


# \* Analog Multiplier (Pengali Analog)



\* AD  $\rightarrow$  Analog Devices  $\rightarrow$  [membuat AM dengan Gilbert Cell (bukan OP-AMP)  $\rightarrow$

\* Pengali dengan OP-AMP

$\Rightarrow$  Menggunakan log-amp  $\checkmark$

$\Rightarrow$  Menggunakan DFG (Diode Function Generator)  $\checkmark$