

* OP AMP "IDEAL"

Analisis rangkaian Penguat Operasi (OP AMP) menggunakan asumsi op-AMP "ideal", dengan karakteristik sebagai berikut:

I * Penguatan Tegangan $A_v = \infty$


$$A_v = \frac{v_o}{v_+ - v_-} = \infty \quad \text{Artinya } v_+ - v_- = 0$$

atau: $v_+ = v_-$




II * Impedansi Masukan $Z_i = \infty$

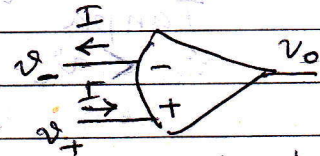Arus $I = 0$ (tidak ada aliran arus ke luar-masuk terminal v_+ dan v_-)



III * Impedansi Keluaran $Z_o = 0$

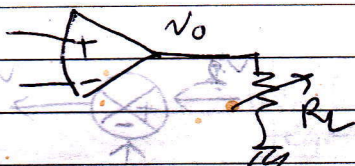

v_o tidak dipengaruhi R_L


IV * Lebarpita Frekuensi $BW = \infty$

Perubahan isyarat masukan ditanggapi langsung tanpa lagging.

Bandwidth Tidak ∞

masukan:

keluaran

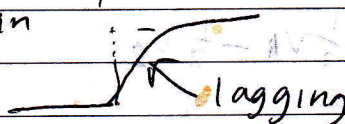


lagging

Bandwidth ∞


masukan:

keluaran

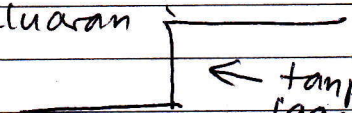

← tanpa lagging

V * Practical OP-AMP:

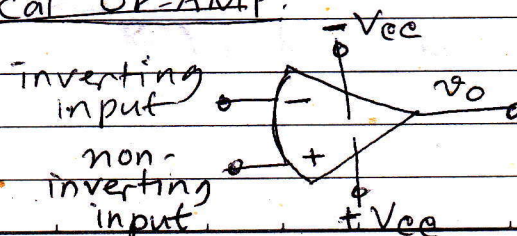


$$-V_{cc} \leq v_o \leq +V_{cc}$$

v_o tidak lebih dr. $+V_{cc}$
tidak kurang dr. $-V_{cc}$

halaman 1

* RANGKAIAN - RANGKAIAN DASAR OP-AMP

* Buffer / PENYANGGA

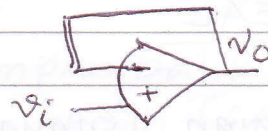


umpan-balik pada terminal v_o (inverting input), supaya tidak jenuh

Catatan: umpan balik pada non-inverting input akan mengakibatkan OP-AMP jenuh / saturasi $\rightarrow v_o = +V_{cc}$ atau $-V_{cc}$

$\Rightarrow$ Kegunaan "Buffer" (Rangkaian Penyanga):

* Mengurangi efek pembebanan:

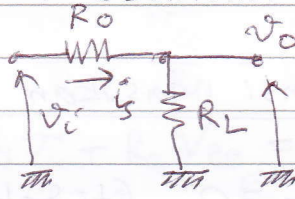
Tanpa "Buffer":
 $v_o < v_i$
 $i_s \neq 0$ (ditarik dari sumber)



$$v_o = \frac{R_L}{R_o + R_L} v_i$$

$$i_s = \frac{v_i}{R_o + R_L}$$

Dengan "Buffer"

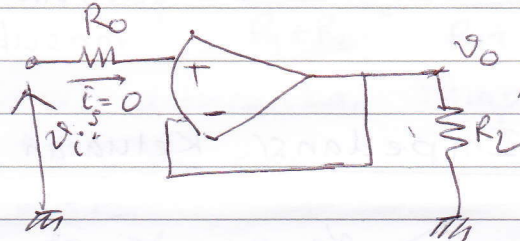



$$v_o = v_i$$

$$i_s = 0$$

Sifat I $\rightarrow v_o = v_i = v_+ = v_-$

Sifat II $\rightarrow i_s = 0$

* Pembanding / KOMPARATOR

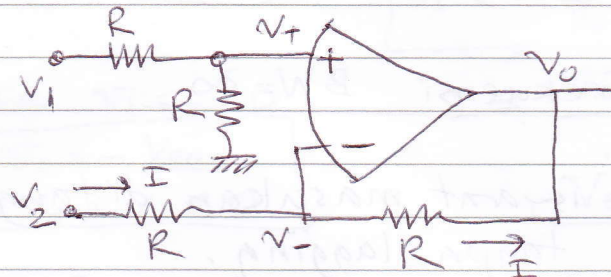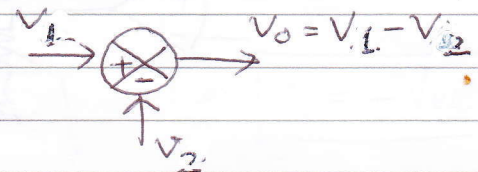

$$v_+ = \frac{R}{R+R} v_1 = \frac{1}{2} v_1$$

$$I = \frac{v_2 - v_-}{R} = \frac{v_2 - v_o}{R}$$

Menurut sifat I

$$v_+ = v_-$$

$$\frac{1}{2} v_1 = \frac{1}{2} (v_2 + v_o) = \frac{1}{2} v_2 + \frac{1}{2} v_o$$

$$v_2 - v_- = v_2 - v_o$$

$$2v_- = v_2 + v_o$$

$$v_- = \frac{1}{2} (v_2 + v_o)$$

$$\frac{1}{2} v_o = \frac{1}{2} v_1 - \frac{1}{2} v_2$$

$$v_o = v_1 - v_2$$


* Penguat/Redaman

* Penguat/Redaman Membalik (Inverting Amplifier/Attenuator)

$$v_o = K v_i, \quad K < 0$$

Sifat I :

Rangkaian :

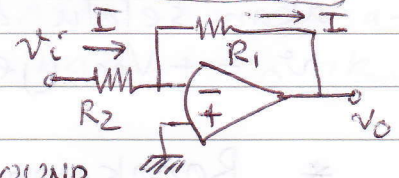

$$v_+ = v_- = 0$$

Sifat II :

$$I = \frac{v_i - v_-}{R_2} = \frac{v_- - v_o}{R_1}$$

$v_+ = \text{REAL GROUND}$

$v_- = \text{VIRTUAL GROUND}$

antara v_+ dan v_- ada $Z_i = \infty$
(terisolasi)

$$\frac{v_i}{R_2} = -\frac{v_o}{R_1}$$


$$v_o = -\frac{R_1}{R_2} v_i$$

$$K = -\frac{R_1}{R_2} < 0$$

* Redaman Tak Membalik

$$v_o = K v_i \quad 0 < K < 1$$

Rangkaian :

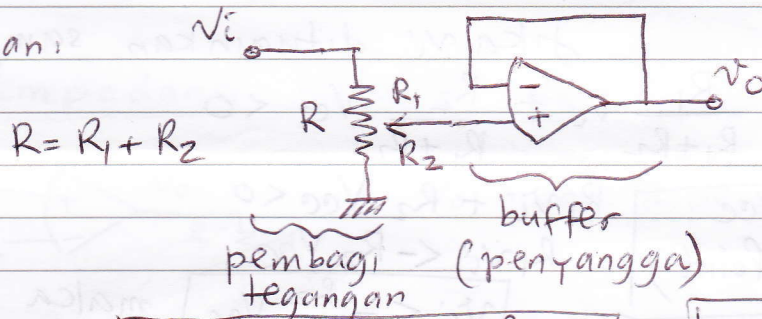

$$v_o = v_- = v_+$$

$$v_+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_i$$

$$= \frac{R_2}{R} v_i$$


$$v_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_i = \frac{R_2}{R} v_i$$

$$0 < K = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_2}{R} < 1$$

* Penguat Tak Membalik (Non-Inverting Amplifier)

$$v_o = K v_i, \quad K > 1$$

Rangkaian :

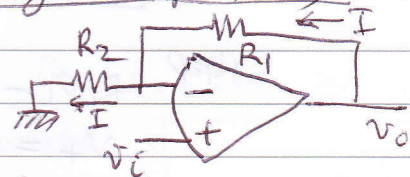

Sifat II :

$$I = \frac{v_o - v_-}{R_1} = \frac{v_- - v_i}{R_2}$$

Sifat I : $v_+ = v_- = v_i$

$$\frac{v_o - v_i}{R_1} = \frac{v_i - v_i}{R_2} \rightarrow \frac{v_o}{R_1} = \frac{v_i}{R_1} + \frac{v_i}{R_2} \rightarrow v_o = v_i + \frac{R_1}{R_2} v_i$$


$$v_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) v_i$$

$$K = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) > 1$$

* Penguat Regeneratif (Regenerative Amplifier)

Jika OP-AMP diberi umpan-balik POSITIVE, maka akan selalu dalam keadaan jenuh (SATURATED), sehingga $v_o = +V_{cc}$ (jenuh positif) atau $v_o = -V_{cc}$ (jenuh negatif)

* Rangkaian:

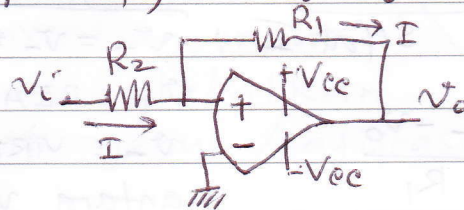

* Jika $v_i \gg 0$

$$\boxed{v_o = +V_{cc}} \\ \boxed{v_+ > v_- > 0}$$

$$I = \frac{v_i - v_+}{R_2} = \frac{v_+ - V_{cc}}{R_1}$$

$$\frac{v_i}{R_2} + \frac{V_{cc}}{R_1} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) v_+$$

$$R_1 v_i + R_2 V_{cc} = (R_1 + R_2) v_+$$

$$v_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_i + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc}$$

Jika v_i diturunkan sampai $v_+ < 0$,
atau: $\frac{R_1}{R_1 + R_2} v_i + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc} < 0$

$$\boxed{LTP = -\frac{R_2}{R_1} V_{cc}} \\ \text{(Lower Trip Point)}$$

$$R_1 v_i + R_2 V_{cc} < 0$$

$$R_1 v_i < -R_2 V_{cc}$$

$$\boxed{v_i < -\frac{R_2}{R_1} V_{cc}} \text{ maka } \boxed{v_o = -V_{cc}}$$

* Jika $v_i \ll 0$

$$\boxed{v_o = -V_{cc}} \\ \boxed{v_+ < v_- < 0}$$

$$I = \frac{v_o - v_+}{R_1} = \frac{v_+ - v_i}{R_2}$$

$$\frac{-V_{cc} - v_+}{R_1} = \frac{v_+ - v_i}{R_2}$$

$$R_1 v_i - R_2 V_{cc} = (R_1 + R_2) v_+ \\ v_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_i - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc}$$

$$\frac{v_i}{R_2} - \frac{V_{cc}}{R_1} = \frac{v_+}{R_1} + \frac{v_+}{R_2} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) v_+$$


Jika v_i dinaikkan sampai $v_+ > 0$, atau:

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} v_i - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc} > 0 \rightarrow R_1 v_i - R_2 V_{cc} > 0 \rightarrow \boxed{v_i > \frac{R_2}{R_1} V_{cc}}$$

$$\boxed{UTP = \frac{R_2}{R_1} V_{cc}} \\ \text{(Upper Trip Point)}$$


$$\text{maka } \boxed{v_o = +V_{cc}}$$

Karakteristik:

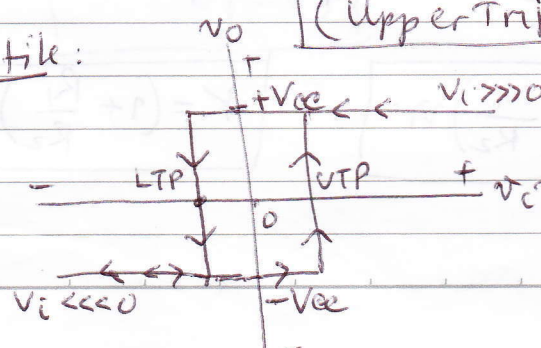

Hysteresis Tegak
Window Comparator
Schmitt Trigger

* Rangkaian

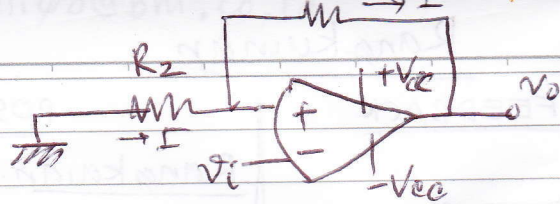

* Jika $v_i \gg 0$

$$\boxed{v_o = -V_{cc}}$$

$$\boxed{v_+ < v_-}$$

Jika v_i diturunkan:

sampai $v_i < v_+$
 atau $\boxed{v_i < -\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc}}$ LTP
 maka $\boxed{v_o = +V_{cc}}$

$$I = \frac{-v_+}{R_2} = \frac{v_+ - v_o}{R_1}$$

$$\frac{-v_+}{R_2} = \frac{v_+ + V_{cc}}{R_1}$$

$$= \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) v_+ = \frac{V_{cc}}{R_1}$$

$$-(R_1 + R_2) v_+ = R_2 V_{cc}$$

$$v_+ = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc}$$

* Jika $v_i \ll 0$

$$\boxed{v_o = +V_{cc}}$$

$$\boxed{v_+ > v_-}$$

$$I = \frac{v_o - v_+}{R_1} = \frac{v_+}{R_2}$$

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) v_+ = \frac{v_o}{R_1} = \frac{V_{cc}}{R_1}$$


$$(R_1 + R_2) v_+ = R_2 V_{cc}$$

$$v_+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc}$$

Jika v_i dinaikkan:


sampai $v_i > v_+$
 atau $\boxed{v_i > \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc}}$ UTP
 maka $\boxed{v_o = -V_{cc}}$

Karakteristik:

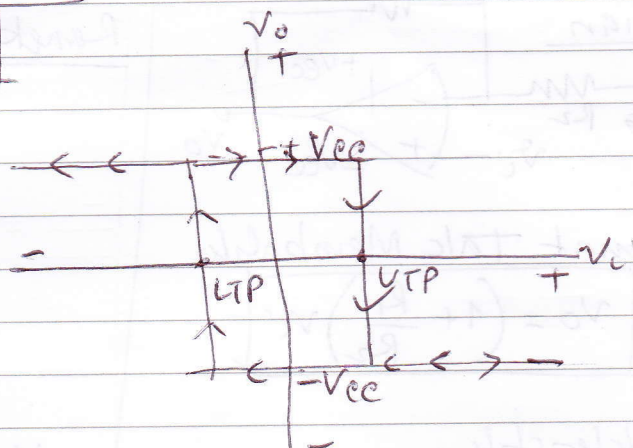

Rangkuman :


NEGATIVE FEEDBACK

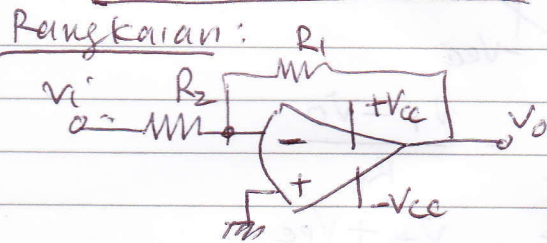


Penguat Membalik

$$v_o = -\frac{R_1}{R_2} v_i$$

Karakteristik:

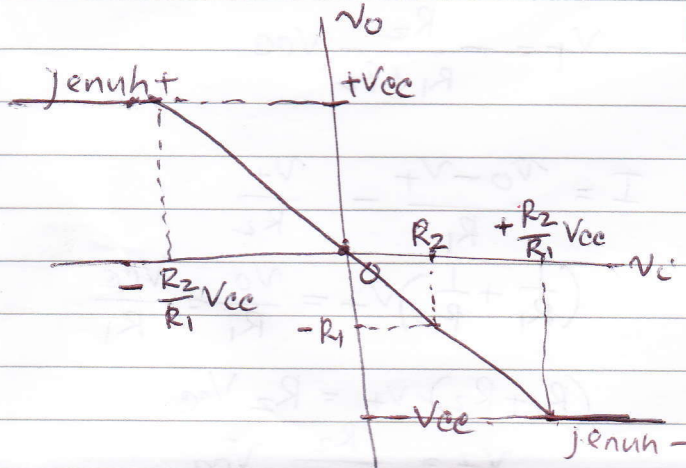


POSITIVE FEEDBACK

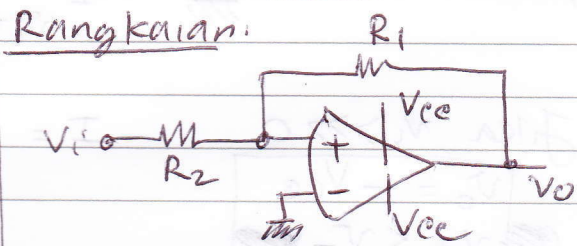


Penguat Regeneratif:

$$v_o \begin{cases} = +V_{cc} & , v_i \gg 0 \\ = -V_{cc} & , v_i \ll 0 \end{cases}$$

Karakteristik:

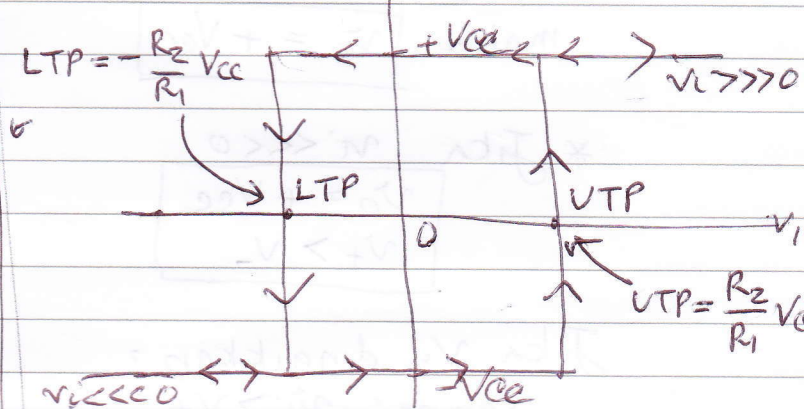


NEGATIVE FEEDBACK

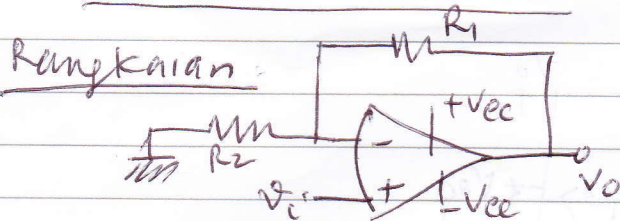


Penguat Tak Membalik

$$v_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) v_i$$

Karakteristik:

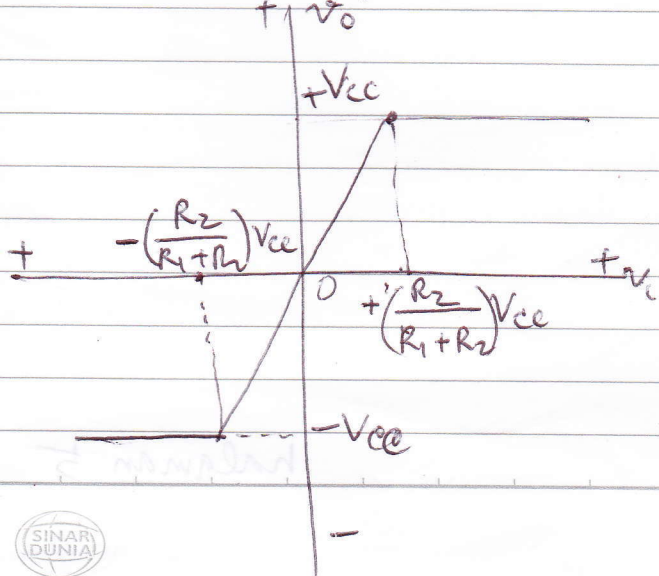

POSITIVE FEEDBACK

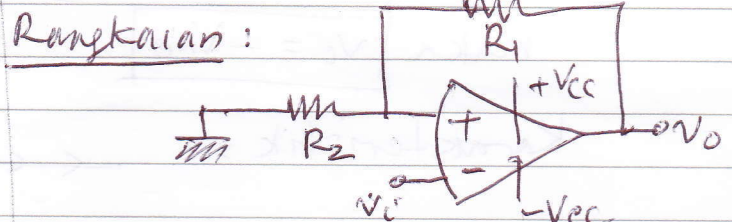

Penguat Regeneratif:

$$v_o \begin{cases} = +V_{cc} & , v_i \ll 0 \\ = -V_{cc} & , v_i \gg 0 \end{cases}$$

Karakteristik:

