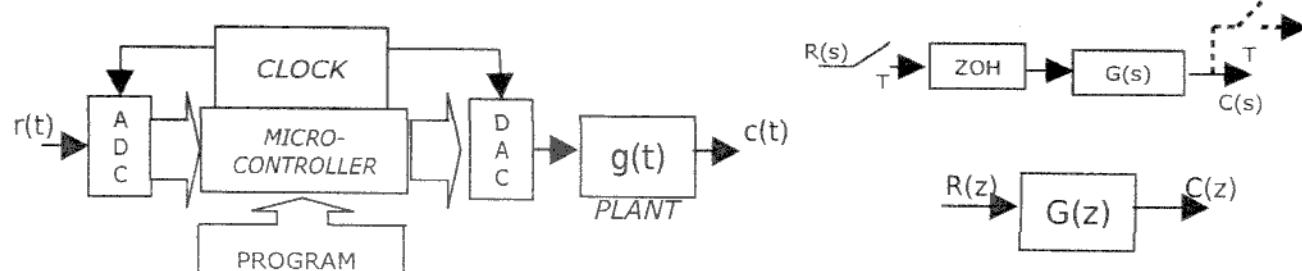


I. PENGETAHUAN UMUM (25 points)

- I.1. Jelaskan bagaimana konfigurasi perangkat keras pada gambar di sebelah kiri dapat dimodelkan dengan bagan kotak di sebelah kanan (10 point).

Jawab:

(3) Konfigurasi perangkat keras diatas pada gambar kanan memperlukan program yang tetuh di ~~contoh~~ jalankan MCU. dimana masukannya berupa sinyal analog yang kemudian akan diubah menjadi sinyal digital (ADC) yang akan diproses pada MCU. seterusnya output dari mikrokontroler yang memperlukan sinyal digital akan kembali diubah menjadi analog (DAC). Untuk Memodelkan hal ini (analog to digital maka dilakukan pencuplikan ZOH (clock hanya mengatur waktu pencuplikan, pada bagan kotak di sebelah kahan atas, terlihat ada saklar yg digambarkan dengan garis putus-putus, mengapa digambarkan demikian? Jelaskan! (5 points)

Jawab:

(2) garis putus - putus pada bagian kotak menandakan keluarannya (output). ditanda ini adalah pencuplikan sinyal, digunakan dalam simulasi Digital Analog converter yang mengelurakan sinyal tegangan sesuai clock.

- I.3. Supaya model matematika yang digambarkan dengan bagan kotak di sebelah kanan sahih (valid), bagaimana program yang harus dibuat untuk micro-controller? (10 points)

Jawab:

Program : $V_{\text{input ADC}} = V_{\text{output DAC}}$


$\text{A}_1 = \text{pin Input ADC}$
 $3 = \text{pin Output DAC}$
 $1 = \text{range ADC } (0-3.3) \rightarrow (0-1023)$
 $0 = \text{range DAC } (0-3.3) \rightarrow (0-255)$

Pembelaan


$\star \star \star \star \star$
 $\star \star \star \star \star$

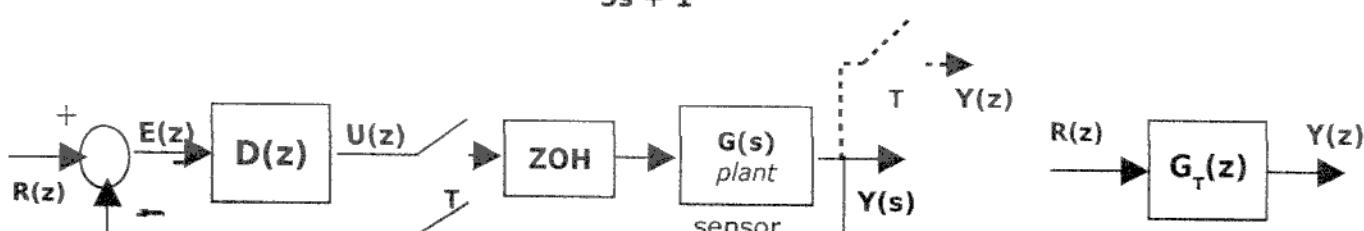II. PEMODELAN NISBAH ALIH (75 point)

Jika $G(s)$ dari model di bawah ini diketahui = $\frac{s}{5s+1}$ dan $T=1 \text{ sec}$, maka:



- a. (Berdasarkan gambar pada soal 1.1.) Tentukan rancangan kasar implementasi perangkat keras dan program untuk Sistem Kendali Digital di atas (10 point)

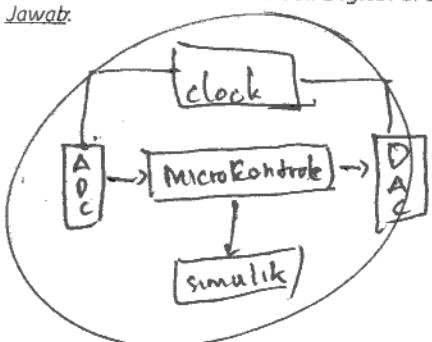Jawab:

Saat data sinyal masukan analog maka akan diubah menjadi digital agar dapat masuk ke ~~MCU~~ mikrokontroler. output dari ~~MCU~~ yang memperlukan digital akan diubah kembali ke analog.